
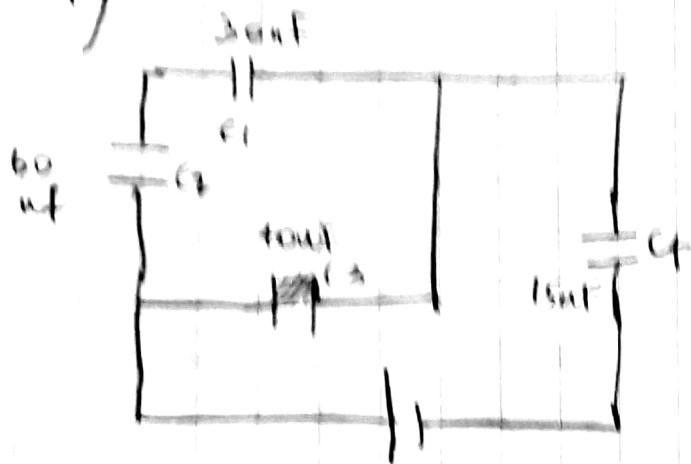


1)

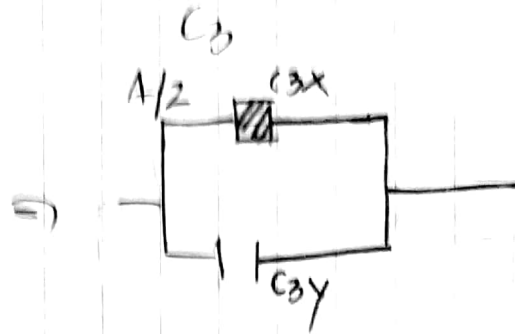

Brayan Maldonado.



$$C_s = \frac{\epsilon_0 A}{d}, \quad C' = \frac{K \epsilon_0 A}{2d}$$


$$C_{3x} \Rightarrow \frac{K \epsilon_0 A}{2d} \rightarrow C_0$$

$$C_{3x} \rightarrow \frac{K}{2} C_0 \Rightarrow \frac{2}{2} C_0 \Rightarrow 40 \mu F$$

$$C_{3y} \Rightarrow \frac{(\epsilon_0 A)}{2d} C_0 \rightarrow \frac{C_0}{2} = 20 \mu F$$

$$\therefore C_3' = 60 \mu F.$$

luego C_1 y C_2

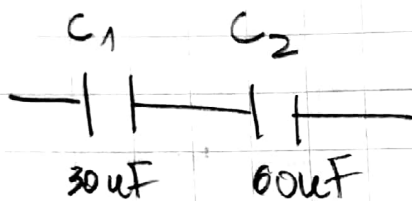


$\Rightarrow C_1$ y C_2 en (serie)

$$\Rightarrow \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \Rightarrow \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} = \frac{30 \cdot 60}{30 + 60}$$

$$\Rightarrow \frac{1800}{90} = 20 \mu F$$

luego

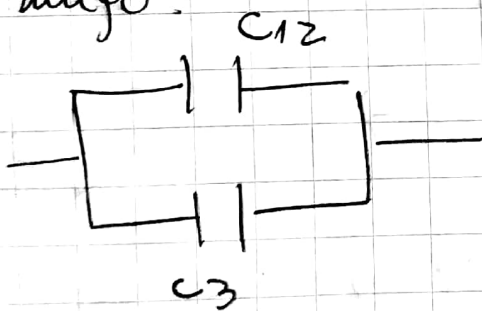


C_{12} y C_3 en //

$$C_{123} = C_{12} + C_3 = 20 \mu F + 60 \mu F$$

$$C_{123} = 80 \mu F$$

luego

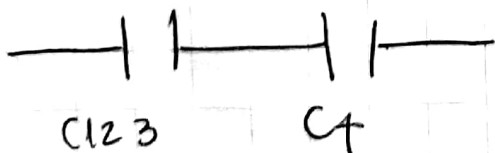

C_{123} y C_t en (serie).

$$C_{eq} = \frac{1}{C_{123}} + \frac{1}{C_t} = \frac{C_{123} \cdot C_t}{C_{123} + C_t}$$

$$\Rightarrow \frac{80 \cdot 15}{80 + 15} = \frac{1200 \mu F}{95 \mu F} \Rightarrow 12.63 \mu F = C_t$$

Luego:

$$Q_1 = 480 \mu C.$$

$$Q_1 \text{ a serie con } Q_2 \therefore Q_1 = Q_2 = 480 \mu C.$$

Luego:

$$C = \frac{Q}{\Delta V} \Rightarrow C_{12} = \frac{Q_{12}}{V_{12}} \Rightarrow V_{12} = \frac{Q_{12}}{C_{12}}$$

$$\Rightarrow V_{12} = \frac{480 \mu C}{20 \mu F} = 24 V.$$

$$\text{Luego } V_{12} = 24 V = V_3$$

$$\Rightarrow Q_3 = C_3 \cdot V_3 \Rightarrow Q_3 = 60 \mu F \cdot 24 V$$


$$Q_3 = 1440 \mu C$$

Luego Q_{12} y Q_3 en Paralelo.

$$Q_{123} = Q_{12} + Q_3$$

$$Q_{123} = 180 \mu C + 1440 \mu C \Rightarrow Q_{123} = \underline{1620 \mu C}$$

Entonces

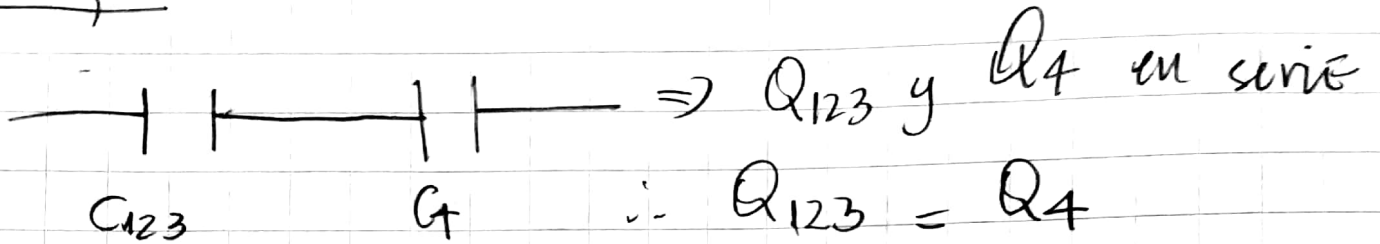

$$\Rightarrow Q_4 = 1920 \mu\text{C}$$


Entonces $C_T = \frac{Q_T}{V_T} \Rightarrow V_T = \frac{Q_T}{C_T} = \frac{1920 \mu\text{C}}{12.63 \mu\text{F}}$

$$\therefore V_T = 152.02 \text{ V}$$

Brayan Maldonado.

Braxan Maldonado

2)

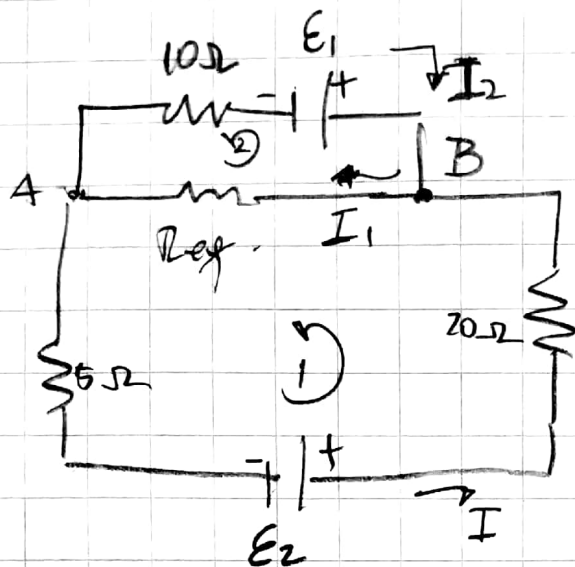

$$\rightarrow \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{R_3 \cdot R_2}{R_3 + R_2}$$

$$\Rightarrow 3.33 \Omega$$

$$R_1 = R_2 = 10 \Omega$$

$$R_3 = R_4 = 5 \Omega$$

$$R_5 = 20 \Omega$$

$$E_1 = 25 V$$

$$E_2 = 10 V$$

NODO B

$$I + I_2 - I_1 = 0$$

Mallo 1

$$\Rightarrow -R_4 I + E_2 - R_5 I - R_{eq} I_1 = 0$$

$$\Rightarrow -5 I + 10 - 20 I - 3.3 I_1 = 0 \quad (1)$$

Mallo 2

$$-R_1 I_2 + E_1 - R_{eq} I_1 = 0$$

$$\left. \begin{aligned} -25 I_2 - 3.3 I_1 &= -10 & (1) \\ -10 I_2 - 3.3 I_1 &= -25 & (2) \end{aligned} \right\}$$

luego $-25 I_2 = -10 + 3.3 I_1$

$$-10 I_2 = -25 + 3.3 I_1$$

$$\Rightarrow I_1 = -4.5 \text{ (A)}$$

$$I_2 = 4 \text{ (A)}$$

Brayan Maldonado.

//